

3 Given spec : $V_{in} = 12V$
 $V_o = 5V$

$F_{sw} = 300kHz$

$I_{L_neg} = 2.5A$


$P_{max} = 60W$

Soft Switching = 2% of T_{sw}

Delay time

Design : $I_{Lavg} = \frac{P_{max}}{V_o} = \frac{60}{5} = \underline{\underline{12A}}$

\therefore graph will be

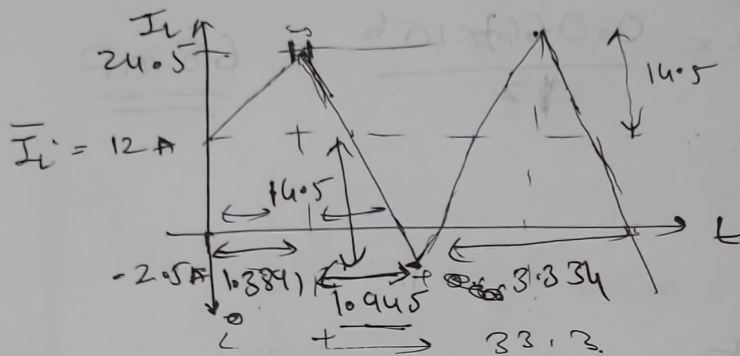

$\therefore I_{Lmax} = 12 + 14.5$
 $= \underline{\underline{24.5A}}$

Time period = $T_{sw} = \frac{1}{F_{sw}} = \frac{1}{300kHz} = \underline{\underline{3.334 \mu s}}$

Duty Cycle $T_{on} = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{5}{12} = 0.416 \Rightarrow \underline{\underline{41.6\%}}$

$\therefore T_{on} = 41.6\% \text{ of } T_{sw} = \underline{\underline{1.3891 \mu s}}$

$\therefore T_{off} = 1.945 \mu s$

$\therefore L_{max} = \frac{V}{dI/dt} = \frac{V_{in} - V_o}{\frac{dI}{dt}}$

$\frac{dI}{dt} \rightarrow \text{slope of the graph} = \frac{24.5 - (-2.5)}{(3.334 - 1.3891) \times 10^{-6}}$
 $= \frac{-13.0881 \times 10^{-6}}{1.945} = \underline{\underline{-13.882 \times 10^{-6} A/\mu s}}$

$\therefore \underline{\underline{L_{max} = 0.3601 \mu H}}$

$\underline{\underline{L_{max} = 0.3601 \mu H}}$

$C \frac{dV}{dt} = \frac{I_L}{2}$

Capacitance current = $\frac{I_L}{2}$

for the peak value

$I_L = 24.5A$

$\frac{dV}{dt} = \frac{12 - 0}{T_{on}} = \frac{12 - 0}{1.3891 \times 10^{-6}} = \underline{\underline{8.626 V/\mu s}}$

$\therefore C = \frac{I_L}{2} \times \frac{1}{\frac{dV}{dt}} = \underline{\underline{0.105 nF}}$

Soft switching delay time = 2% of T_{sw}

$$= \frac{2 \times 3.334 \times 10^{-6}}{100}$$

① ⁺ I_{peak}

$$= 0.0667 \times 10^{-6}$$

$$\therefore C \frac{dV}{dt} = \frac{I_L}{2}$$

$$\Rightarrow C = \frac{29.5}{2} \times \frac{0.0667 \times 10^{-6}}{12} = \underline{\underline{68 \text{ nF}}}$$

② ⁻ I_{peak}

$$C \frac{dV}{dt} = \frac{I_L}{2}$$

$$\Rightarrow C = \frac{20.5}{2} \times \frac{0.0667 \times 10^{-6}}{12} = \underline{\underline{6.947 \text{ nF}}}$$

\therefore Taking lowest capacitor value

$$C = \underline{\underline{6.947 \text{ nF}}}$$

Based on simulation

$$R_{load} = \frac{V_o}{I_L} = \frac{5}{12} = \underline{\underline{0.416 \Omega}}$$

$$R = \underline{\underline{1 \Omega}}$$

$$C_{Load} = \frac{\bar{I}_{avg} \times dt}{dV_o} = \frac{12 \times 3.334 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-3}} = \underline{\underline{400 \mu F}}$$

(taking ripple as 100 mV)

\therefore Design values:

$$\begin{aligned} L &= 0.3061 \mu H \\ C &= 6.947 \text{ nF} \\ C_{load} &= \underline{\underline{400 \mu F}} \\ R_{load} &= \underline{\underline{1 \Omega}} \end{aligned}$$

~~HP pulse for soft switching~~

~~MOSFET 1~~

~~$T_{on} = 3.22 \mu s$~~

~~MOSFET 2~~

~~$T_{on} = 3.22 \mu s$~~

4

Input pulse for soft switching

S1 $T = 3.334 \mu s$

S2 $T = 3.334 \mu s$

$d = 39.66\%$

$d = 56.33\%$

delay = 1.37 μs

